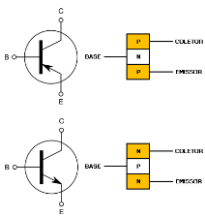


Aula 04 – Amp. Op.



- IDEAL
- PRÁTICO

Impedância de entrada Infinita


Impedância de saída nula

Ganho de tensão infinito

Resposta em frequência infinita

Insensibilidade a temperatura

Aula 04 – Amp. Op.

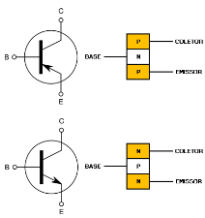

UTFPR

- IDEAL
- PRÁTICO

Impedância de entrada Alta

Impedância de saída > 0

Ganho de tensão finito

Resposta em frequência finita

Sensibilidade a temperatura