

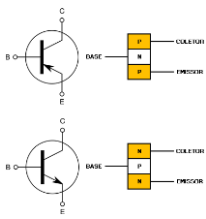



Aula 07 – MOSFET

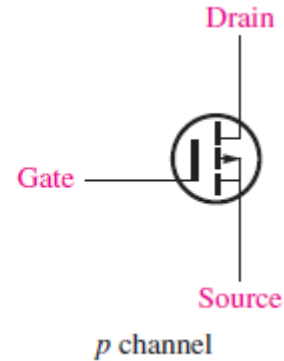

- CANAL N
- CANAL P

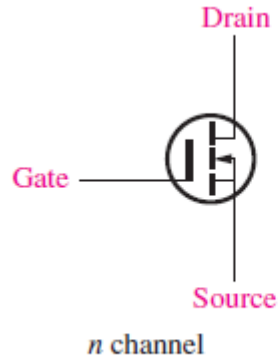

Aula 07 – MOSFET

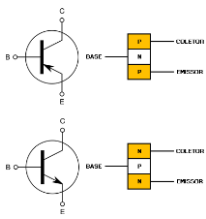

- CANAL N

- CANAL P

Funcionamento: Corte, Saturação, Ativa


Dispositivo Unipolar

Acionamento em Tensão


Como Chave: $V_{gs} > V_{gsth}$

Aula 07 – MOSFET

Canal N – Funcionando como Chave.

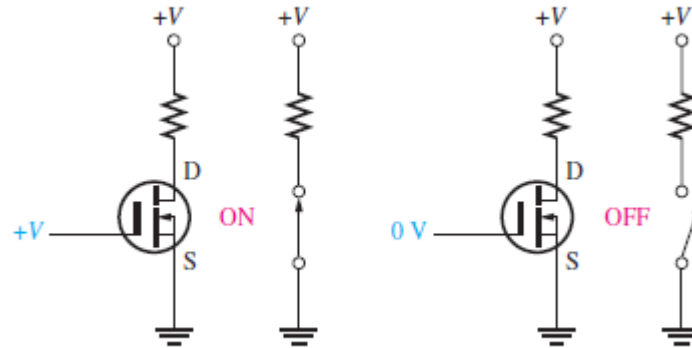

Aula 07 – MOSFET

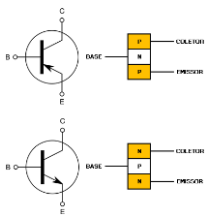

UTFPR

- CANAL N
- CANAL P

Funcionamento: Corte, Saturação, Ativa

Dispositivo Unipolar

Acionamento em Tensão

Como Chave: $-V_{gs} > -V_{gsth}$

Aula 07 – MOSFET

Canal P – Funcionando como Chave.

